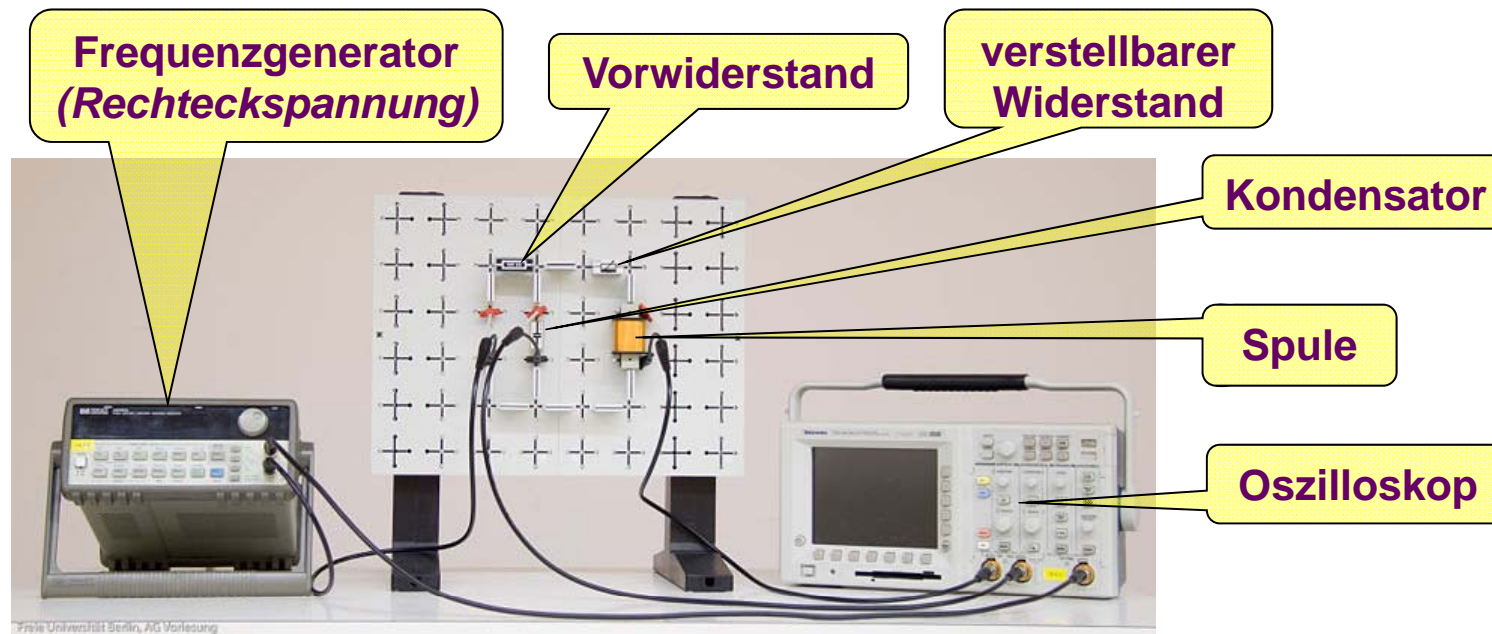


Experimente vom 20.06.2011

I2.2 freie gedämpfte Schwingung:



→ Oszilloskop zeigt gleichzeitig Spannung am Kondensator und an der Spule

→ durch die Rechteckspannung wird der Kondensator periodisch aufgeladen

